
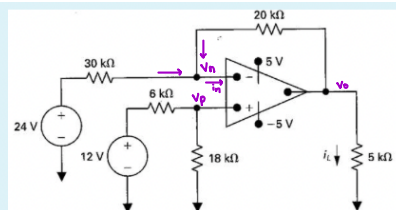


1

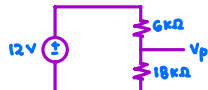

P5.02_6ed

Assume the op amp is ideal.

Determine the current i_L . $i_L = -200$ ✓ μA (micro Amp)

USE VOLTAGE DIVISION

$$V_P = \frac{(12V)(18k\Omega)}{18k\Omega + 6k\Omega} = 9V$$

$$V_n = V_P = 9V \quad i_n = 0$$

$$\textcircled{a} \text{ NODE } V_n: \left[\frac{V_n - 24V}{30k\Omega} + \frac{V_n - V_o}{20k\Omega} - i_n = 0 \right] 60k$$


$$2V_n - 48V + 3V_n - 3V_o = 0$$

$$5V_n - 48V = 3V_o$$

$$V_o = \frac{45V - 48V}{3} = -1V$$


$$i_L = V/R = -1V/5k\Omega = -2 \times 10^{-4} A \approx -200 \mu A$$

2

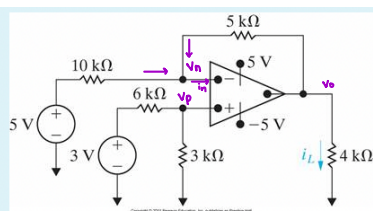

P5.04_9ed

Assume the op amp is ideal.

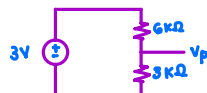Find i_L in this circuit. $i_L = -250$ ✓ μA (micro Amps)

USE VOLTAGE DIVISION

$$V_P = \frac{(5V)(3k\Omega)}{3k\Omega + 6k\Omega} = 1V$$

$$V_n = V_P = 1V \quad i_n = 0$$

$$\textcircled{a} \text{ NODE } V_n: \left[\frac{V_n - 5V}{10k\Omega} + \frac{V_n - V_o}{5k\Omega} - i_n = 0 \right] 10k$$


$$V_n - 5V + 2V_n - 2V_o = 0$$

$$3(1V) - 5V = 2V_o$$

$$V_o = \frac{3V - 5V}{2} = -1V$$

$$i_L = V/R = -1V/4k\Omega = -2.5 \times 10^{-4} A \approx -250 \mu A$$

3

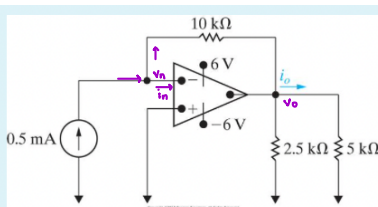

P5.05_10ed

Assume the op amp is ideal.

Find current i_o which flows through the 5k Ω resistor. $i_o = -1$ ✓ mA (milli Amp)

$$V_n = V_P = 0 \quad i_n = 0$$


$$\textcircled{a} \text{ NODE } V_n: 0.5mA - \frac{V_n - V_o}{10k\Omega} - i_n = 0$$

$$0.5 + \frac{V_o}{10k\Omega} = 0$$

$$V_o = -5V$$

$$i_o = \frac{V_o}{R} = \frac{-5V}{5k\Omega} = -1mA$$

4

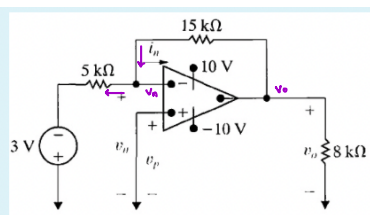

P5.01_9ed

Assume the op amp is ideal.

a) What is the value of the current i_n ? $i_n = 0$ ✓ Ab) What is the value of V_n ? $V_n = 0$ ✓ Vc) Calculate V_o in this circuit. $V_o = 9$ ✓ V


$$\textcircled{a} \text{ NODE } V_n: \left[\frac{V_n - 3V}{5k\Omega} - \frac{V_n - V_o}{15k\Omega} + i_n = 0 \right] 15k$$

$$3V_n - 9V - V_n + V_o = 0$$

$$2V_n - 9V + V_o = 0$$

$$V_o = 9V$$

3

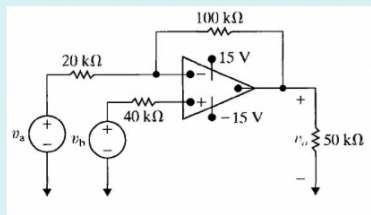

P5.03_9ed

Assume the op amp is ideal.

- a) Calculate v_o if $v_a = 4$ V and $v_b = 0$ V. $v_o = -15$
 ✓ V
- b) Calculate v_o if $v_a = 2$ V and $v_b = 0$ V. $v_o = -10$
 ✓ V
- c) Calculate v_o if $v_a = 2$ V and $v_b = 1$ V. $v_o = -4$
 ✓ V
- d) Calculate v_o if $v_a = 1$ V and $v_b = 2$ V. $v_o = 7$
 ✓ V
- e) Calculate v_o if $v_a = 1.5$ V and $v_b = 4$ V. $v_o = 15$
 ✓ V
- f) If $v_b = 1.6$ V, specify the range of v_a such that the amplifier does not saturate.

≤ v_a ≤ V ✓

(a) $v_a = 4$ V $v_b = 0$ V

@ NODE v_n : $\left[\frac{v_n - v_a}{20 \text{ k}\Omega} + \frac{v_n - v_o}{100 \text{ k}\Omega} \right] = 0$ 100K

$5v_n - 5v_a + v_n - v_o = 0$

$v_o = 6v_b - 5v_a = -5(4 \text{ V}) = -20 \text{ V}$

$-15 \leq v_o \leq 15$

$v_o = -15 \text{ V}$

(b) $v_a = 2$ V $v_b = 0$ V

$v_o = v_b \left[1 + \frac{R_f}{R_{in}} \right] + v_a \left[-\frac{R_f}{R_{in}} \right]$

$v_o = 0 + 2 \left[-\frac{100 \text{ k}\Omega}{20 \text{ k}\Omega} \right] = -10 \text{ V}$

(d) $v_a = ?$ $v_b = 1.6$ V

@ NODE v_n : $\left[\frac{v_n - v_a}{20 \text{ k}\Omega} + \frac{v_n - v_o}{100 \text{ k}\Omega} \right] = 0$ 100K

$5v_n - 5v_a + v_n - v_o = 0$

$v_o = 6v_b - 5v_a = 6(1.6) - 5v_a = 9.6 - 5v_a$

$-15 \text{ V} \leq v_o \leq 15 \text{ V}$

$-15 \text{ V} \leq 9.6 - 5v_a \leq 15 \text{ V}$

$-24.6 \text{ V} \leq -5v_a \leq 5.4 \text{ V}$

$4.92 \geq v_a \geq -1.08 \longrightarrow -1.08 \leq v_a \leq 4.92$

(c) $v_a = 2$ V $v_b = 1$ V

$v_o = 1 \left[1 + \frac{100 \text{ k}\Omega}{20 \text{ k}\Omega} \right] + 2 \left[-\frac{100 \text{ k}\Omega}{20 \text{ k}\Omega} \right]$
 $= -4 \text{ V}$

(d) $v_a = 1$ V $v_b = 2$ V

$v_o = 2 \left[1 + \frac{100 \text{ k}\Omega}{20 \text{ k}\Omega} \right] + 1 \left[-\frac{100 \text{ k}\Omega}{20 \text{ k}\Omega} \right]$
 $= 7 \text{ V}$


(e) $v_a = 1.5$ V $v_b = 4$ V

$v_o = 4 \left[1 + \frac{100 \text{ k}\Omega}{20 \text{ k}\Omega} \right] + 1.5 \left[-\frac{100 \text{ k}\Omega}{20 \text{ k}\Omega} \right]$
 $= 16.5 \text{ V}$

$v_o \leq 15 \text{ V}$

$v_o = 15 \text{ V}$

6

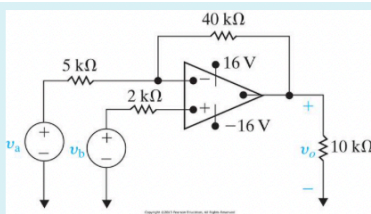

P5.04_10ed

Assume the op amp is ideal.

- a) Calculate v_o if $v_a = 1.5$ V and $v_b = 0$ V. $v_o = -12$
 ✓ V
- b) Calculate v_o if $v_a = -0.5$ V and $v_b = 0$ V. $v_o = 4$
 ✓ V
- c) Calculate v_o if $v_a = 1$ V and $v_b = 2.5$ V. $v_o = 14.5$
 ✓ V
- d) Calculate v_o if $v_a = 2.5$ V and $v_b = 1$ V. $v_o = -11$
 ✓ V
- e) Calculate v_o if $v_a = 2.5$ V and $v_b = 0$ V. $v_o = -16$
 ✓ V
- f) If $v_b = 2$ V, specify the range of v_a such that the amplifier does not saturate.

≤ v_a ≤ V ✓

(a) \rightarrow (e) $v_o = v_b \left[1 + \frac{R_f}{R_{in}} \right] + v_a \left[-\frac{R_f}{R_{in}} \right]$

(d) $v_a = ?$ $v_b = 2$ V

@ NODE v_n : $\left[\frac{v_n - v_a}{5 \text{ k}\Omega} + \frac{v_n - v_o}{40 \text{ k}\Omega} \right] = 0$ 40K

$8v_n - 8v_a + v_n - v_o = 0$

$v_o = 9v_b - 8v_a = 9(2) - 8v_a = 18 - 8v_a$


$-16 \text{ V} \leq v_o \leq 16 \text{ V}$

$-16 \text{ V} \leq 18 - 8v_a \leq 16 \text{ V}$

$-34 \text{ V} \leq -8v_a \leq -2$

$4.25 \geq v_a \geq 0.25 \longrightarrow 0.25 \leq v_a \leq 4.25$

3

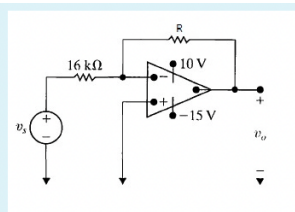

AP5.02_9ed

The source voltage v_s in this circuit is -640 mV. What range of R allows the inverting amplifier to operate in its linear region?

✓ kΩ < R < ✓ kΩ (kilo Ohms)

NODE v_n : $\frac{v_n - v_s}{16 \text{ k}\Omega} + \frac{v_n - v_o}{R} = 0$

$R(v_n - v_s) + 16 \text{ k}\Omega(v_n - v_o) = 0$

$\cancel{v_n}(R + 16 \text{ k}\Omega) - v_s R - 16 \text{ k}\Omega v_o = 0$

$v_o = \frac{-v_s R}{16 \text{ k}\Omega} = \frac{-(-640 \text{ mV}) R}{16 \text{ k}\Omega}$

$= 4 \times 10^{-5} R$

$-15 \text{ V} \leq v_o \leq 10 \text{ V}$


$-15 \leq 4 \times 10^{-5} R \leq 10$

$-375 \text{ k}\Omega \leq R \leq 250 \text{ k}\Omega$

$0 \leq R \leq 250 \text{ k}\Omega$

NO (-) R

8

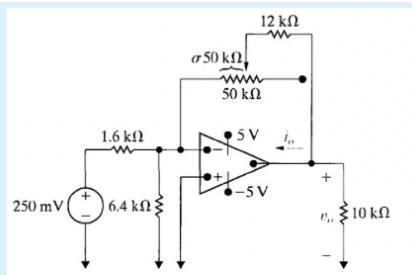

P5.09_9ed

Find the range of values for σ in which the op amp does not saturate. Assume the op amp is ideal

0 ≤ σ ≤ 0.4

$$\text{NODE } v_n: \frac{v_n - 250 \text{ mV}}{1.6 \text{ k}\Omega} + \frac{v_n}{6.4 \text{ k}\Omega} + \frac{v_n - v_o}{12 \text{ k}\Omega + 50 \text{ k}\Omega} = 0$$

$$-1.5625 \times 10^{-4} = \frac{v_o}{12 \text{ k} + 50 \text{ k}}$$

$$-1.875 - 7.8125 \sigma = v_o$$

$$-5 \leq v_o \leq 5$$

$$-5 \leq -1.875 - 7.8125 \sigma \leq 5$$

$$-3.125 \leq -7.8125 \sigma \leq 6.875$$


$$0.4 \geq \sigma \geq -0.88$$

$$-0.88 \leq \sigma \leq 0.4$$

$$-R \text{ is not possible}$$

$$0 \leq \sigma \leq 0.4$$

9

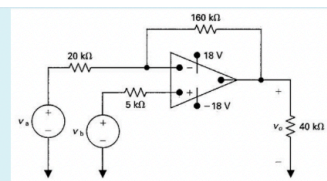

P5.03_6ed

Assume the op amp is ideal

a) Find v_o for $v_a = 1.5 \text{ V}$ and $v_b = 0$ (zero) V.

$v_o = -12$ V

b) Find v_o for $v_a = 3.0 \text{ V}$ and $v_b = 0$ (zero) V.

$v_o = -18$ V

c) Find v_o for $v_a = 1.0 \text{ V}$ and $v_b = 2 \text{ V}$.

$v_o = 10$ V

d) Find v_o for $v_a = 4 \text{ V}$ and $v_b = 2 \text{ V}$.

$v_o = -14$ V

e) Find v_o for $v_a = 6 \text{ V}$ and $v_b = 8 \text{ V}$.

$v_o = 18$ V

f) Given $v_a = ?? \text{ V}$ and $v_b = 4.5 \text{ V}$. Find the voltage range for v_a that keeps the opamp in the linear region.

$2.8125 \leq v_a \leq 7.3125$ V

$$(a) \rightarrow (e) \quad v_o = v_b \left[1 + \frac{R_f}{R_{in}} \right] + v_a \left[-\frac{R_f}{R_{in}} \right]$$

$$(d) \quad v_a = ? \quad v_b = 4.5 \text{ V}$$

$$\text{NODE } v_n: \left[\frac{v_n - v_a}{20 \text{ k}\Omega} + \frac{v_n - v_o}{160 \text{ k}\Omega} = 0 \right] 160 \text{ k}$$

$$8v_n - 8v_a + v_n - v_o = 0$$

$$v_o = 9v_b - 8v_a = 9(4.5) - 8v_a = 40.5 - 8v_a$$


$$-18 \text{ V} \leq v_o \leq 18 \text{ V}$$

$$-18 \leq 40.5 - 8v_a \leq 18$$

$$-58.5 \leq -8v_a \leq -22.5$$

$$7.3125 \geq v_a \geq 2.8125 \rightarrow 2.8125 \leq v_a \leq 7.3125$$

10

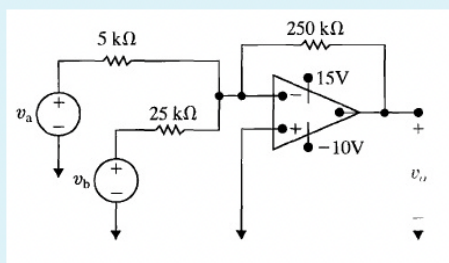

AP5.03_9ed

Assume the op amp is ideal.

a) Find v_o in the circuit shown if $v_a = 0.1 \text{ V}$ and $v_b = 0.25 \text{ V}$.

$v_o = -7.5$ V

b) If $v_b = 0.25 \text{ V}$, how large can v_a be before the op amp saturates?

$v_a = 0.15$ V

$$v_o = v_a \left[-\frac{R_f}{R_a} \right] + v_b \left[-\frac{R_f}{R_b} \right] + v_c \left[-\frac{R_f}{R_c} \right] + \dots + v_n \left[-\frac{R_f}{R_n} \right]$$

$$(a) \quad v_o = 0.1 \left[-\frac{250 \text{ k}}{5 \text{ k}} \right] + 0.25 \left[-\frac{250 \text{ k}}{25 \text{ k}} \right]$$

$$v_o = -7.5 \text{ V}$$

$$(b) \quad v_o = v_a \left[-\frac{250 \text{ k}}{5 \text{ k}} \right] + 0.25 \left[-\frac{250 \text{ k}}{25 \text{ k}} \right]$$

$$v_o = -50v_a - 2.5$$

$$-10 \text{ V} \leq v_o \leq 15 \text{ V}$$


$$-10 \leq -50v_a - 2.5 \leq 15$$

$$-7.5 \leq -50v_a \leq 17.5$$

$$0.15 \geq v_a \geq -0.35 \rightarrow -0.35 \leq v_a \leq 0.15$$

largest

11

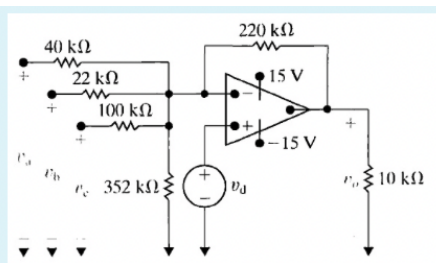

P5.14_9ed

Assume the op amp is ideal.

Find v_o if $v_a = 4 \text{ V}$, $v_b = 9 \text{ V}$, $v_c = 13 \text{ V}$, and $v_d = 8 \text{ V}$.


$v_o = 14$ V

$$\frac{v_n - v_a}{40 \text{ k}} + \frac{v_n - v_b}{22 \text{ k}} + \frac{v_n - v_c}{100 \text{ k}} + \frac{v_n}{352 \text{ k}} + \frac{v_n - v_o}{220 \text{ k}} = 0$$

$$\frac{8 - 4}{40 \text{ k}} + \frac{8 - 9}{22 \text{ k}} + \frac{8 - 13}{100 \text{ k}} + \frac{8}{352 \text{ k}} + \frac{8 - v_o}{220 \text{ k}} = 0$$

$$v_o = 14 \text{ V}$$

12

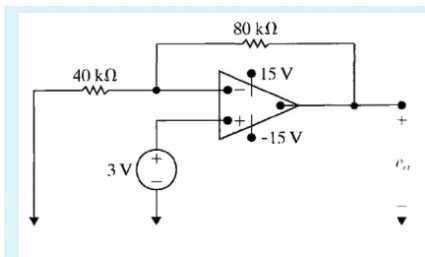


P5.16_9ed

Calculate v_o for this circuit. $v_o =$ ☒ V

$$v_o = v_g \left[1 + \frac{R_f}{R_s} \right]$$

$$v_o = 3V \left[1 + \frac{80k\Omega}{40k\Omega} \right] = 9V$$


13

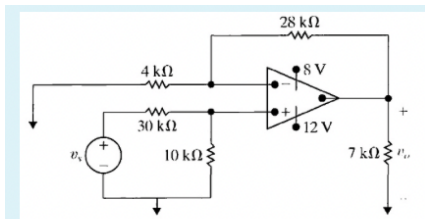

P5.17_9ed

Find v_o in terms of v_s . $v_o/v_s =$ ☒

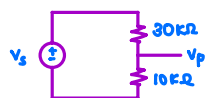Note: The figure has an error. The power supply voltages are: $V^- = -12V$ and $V^+ = 8V$.



USE VOLTAGE DIVISION

$$v_p = \frac{v_s (10k\Omega)}{10k\Omega + 30k\Omega} = 0.25 v_s$$

$$v_n = v_p = 0.25 v_s$$

$$\text{@ NODE } v_n: \left[\frac{v_n}{4k\Omega} + \frac{v_n - v_o}{28k\Omega} = 0 \right] 28$$


$$7v_n + v_n - v_o = 0$$

$$v_o = 8v_n = 8(0.25v_s)$$


$$v_o = 2v_s$$

$$v_o/v_s = 2$$

14

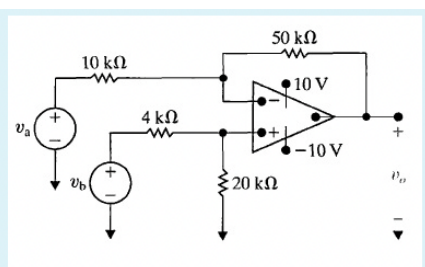

AP5.05_9ed

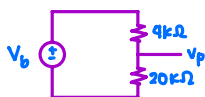In the difference amplifier shown, $v_b = 4.0V$.What range of values for v_a will result in linear operation? $$ ☒ $\leq v_a \leq$ ☒ V

USE VOLTAGE DIVISION

$$v_p = \frac{40V (20k\Omega)}{20k\Omega + 4k\Omega} = \frac{10}{3}$$

$$v_n = v_p = \frac{10}{3}$$

$$\text{@ NODE } v_n: \left[\frac{v_n - v_a}{10k} + \frac{v_n - v_o}{50k} = 0 \right] 50k$$

$$5v_n - 5v_a + v_n - v_o = 0$$

$$v_o = 6v_n - 5v_a = 6(10/3) - 5v_a$$

$$v_o = 20 - 5v_a$$

$$-10V \leq v_o \leq 10V$$

$$-10 \leq 20 - 5v_a \leq 10$$

$$-30 \leq -5v_a \leq -10$$

$$6 \geq v_a \geq 2 \longrightarrow 2 \leq v_a \leq 6$$