

P3.04_6ed

a) Find the equivalent resistance seen by the source.


$$R_{eq} = 6 \text{ } \Omega \text{ (Ohm)}$$

b) Find the current i_0 through the 4 Ω (Ohm) resistor.

$$i_0 = 10 \text{ A}$$


c) Find the voltage v_0 .

$$v_0 = 10 \text{ V}$$

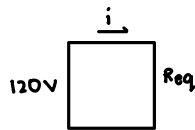


$$V = iR$$


$$i = V/R = 120/6 = 20 \text{ A}$$

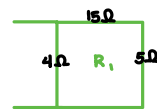
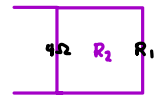
$$R_1 = \frac{(4\Omega)(15\Omega + 5\Omega)}{4\Omega + (15\Omega + 5\Omega)} = \frac{10}{3} \Omega$$


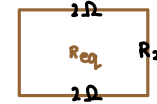
$$R_2 = \frac{(5\Omega)(R_1)}{5\Omega + R_1} = \frac{(5\Omega)(10/3\Omega)}{5\Omega + 10/3\Omega} = 2 \Omega$$



$$R_{eq} = 2\Omega + R_2 + 2\Omega = 2\Omega + 2\Omega + 2\Omega = 6\Omega$$

$$\text{KVL2: } -120\text{V} + i(2\Omega) + i_0(4\Omega) + i(2\Omega) = 0$$


$$i_0 = \frac{120 - 2[(20)(2\Omega)]}{4\Omega} = 10 \text{ A}$$

$$\text{KVL1: } -120\text{V} + 80\text{V} + i_1(5\Omega) = 0$$


$$i_1 = 8 \text{ A}$$

$$i = i_1 + i_0 + i_2$$

$$i_2 = 20 - 8 - 10 = 2 \text{ A}$$

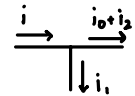

$$v_0 = (2\text{A})(5\Omega) = 10 \text{ V}$$

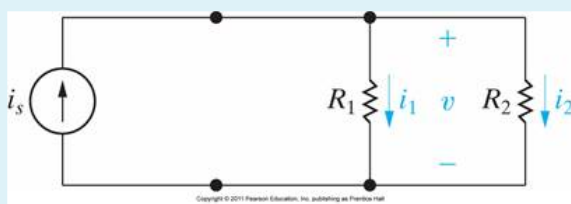

CQ3.06a

Given:

$$i_s = 58 \text{ Ams} \quad R_1 = 262 \text{ } \Omega \text{ (Ohms)} \quad R_2 = 714 \text{ } \Omega \text{ (Ohms)}$$

Find the current i_1 .


$$\text{Answer: } 42.43 \text{ } \checkmark$$

$$v = i_1 R_1 = i_2 R_2$$

$$i_s R_{eq} = i_1 R_1 = i_2 R_2$$

$$i_s \left(\frac{R_1 R_2}{R_1 + R_2} \right) = i_1 R_1 = i_2 R_2$$

$$i_1 = \frac{i_s R_2}{R_1 + R_2} = \frac{(58 \text{ A})(714 \Omega)}{262 \Omega + 714 \Omega} = 42.43 \text{ A}$$

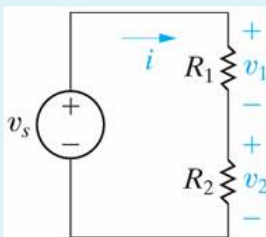

CQ3.05a

Given:

$$v_s = 88 \text{ Volts} \quad R_1 = 167 \text{ } \Omega \text{ (Ohms)} \quad R_2 = 205 \text{ } \Omega \text{ (Ohms)}$$

Find the voltage v_1 .


$$\text{Answer: } 39.51 \text{ } \checkmark$$

$$V = iR \rightarrow i = V/R$$

$$i = i_1 = i_2$$

$$\frac{V_s}{R_{eq}} = \frac{V_1}{R_1}$$

$$V_1 = \frac{V_s R_1}{R_1 + R_2} = \frac{(88)(167)}{167 + 205} = 39.51 \text{ V}$$

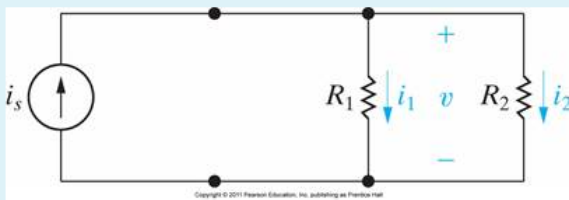

CQ3.06b


Given:

$$i_s = 13 \text{ Amps} \quad R_1 = 275 \, \Omega \text{ (Ohms)} \quad R_2 = 262 \, \Omega \text{ (Ohms)}$$

Find the current i_2 .

Answer: 6.66 ✓
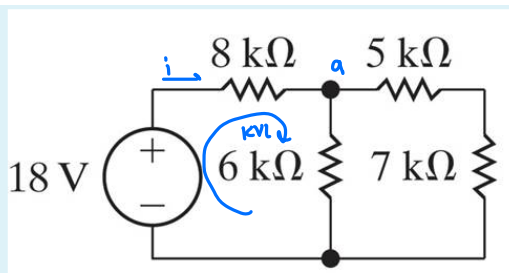
$$i_2 = \frac{i_s R_1}{R_1 + R_2} = \frac{(13 \text{ A})(275 \, \Omega)}{275 \, \Omega + 262 \, \Omega} = 6.66 \text{ A}$$



P3.23_10ed

a) Use voltage division to find the voltage across the 6kΩ (kilo Ohm) resistor, positive at the top.

$V_{6k\Omega} = 6$ ✓ Volts

b) Use $V_{6k\Omega}$ from part a) and voltage division to find the voltage across the 5kΩ (kilo Ohm) resistor.

$V_{5k\Omega} = 2.5$ ✓ Volts

$$R_{eq} = 8k\Omega + \frac{6k\Omega(5k\Omega + 7k\Omega)}{6k\Omega + (5k\Omega + 7k\Omega)} = 12k\Omega$$

$$i = 18V / 12k\Omega = 1.5 \times 10^{-3} \text{ A}$$

$$\text{KVL: } -18V + (1.5 \times 10^{-3} \text{ A})(8k\Omega) + V_{6k\Omega} = 0$$


$$V_{6k\Omega} = 6V$$

$$i_{6k\Omega} = 1 \times 10^{-3} \text{ A}$$

$$i = i_{6k\Omega} + i_{5k\Omega}$$

$$i_{5k\Omega} = 0.5 \times 10^{-3} \text{ A}$$

$$V_{5k\Omega} = 2.5V$$

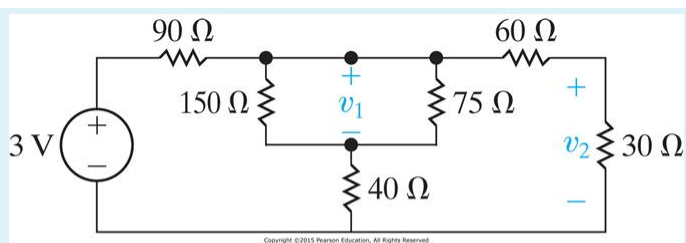

P3.30_10ed

Find the voltage v_1 and v_2 using voltage and/or current division.


$v_1 = 0.56$ ✓ Volts

$v_2 = 0.33$ ✓ Volts

$$R_1 = 150\Omega \parallel 75\Omega$$

$$R_1 = \frac{(150)(75)}{150 + 75} = 50\Omega$$

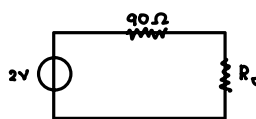
$$R_o = \frac{(R_1 + 40)(60 + 30)}{(R_1 + 40) + (60 + 30)} = 45\Omega$$



$$I_s = I_{90} = I_o$$

$$\frac{V_s}{R_{eq}} = \frac{V_o}{R_o}$$
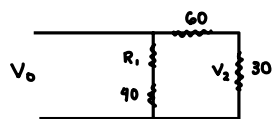
$$V_o = \frac{V_s R_o}{R_{eq}} = 3V \left[\frac{45\Omega}{150\Omega + 90\Omega} \right] = 1V$$



$$V_o = V_{60+30}$$

$$I_{60+30} = I_{90} = I_{30}$$

$$\frac{V_{60+30}}{R_{60+30}} = \frac{V_2}{R_{30}}$$


$$V_2 = \frac{V_o R_{30}}{R_{60+30}} = 1V \left[\frac{30}{60 + 30} \right] = \frac{1}{3}V = 0.33V$$

$$V_o = V_{R_1+40}$$

$$I_{R_1+40} = I_{R_1} = I_{40}$$

$$\frac{V_o}{R_1 + 40} = \frac{V_1}{50}$$

$$V_1 = 1V \left[\frac{50\Omega}{50\Omega + 40\Omega} \right] = \frac{5}{9}V \approx 0.56V$$

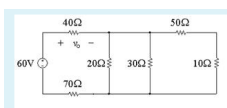

AP3.04_9ed

a) Use voltage division to determine the voltage v_{20} across the 20Ω (Ohm) resistor.

$v_{20} = 20$ ✓ Volts


b) Use v_{20} from part a) to determine the current through the 40Ω (Ohm) resistor, and use this current and current division to calculate the current in the 30Ω (Ohm) resistor.

$I_{30} = 166.67$ ✓ mA (milli A)

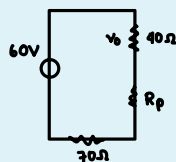c) How much power is absorbed by the 50Ω (Ohm) resistor?

$P_{50} = 347.22$ ✓ mW (milli W)

"-" = delivering and "+" = absorbing power




$$\frac{1}{R_p} = \frac{1}{20} + \frac{1}{30} + \frac{1}{30+10} \rightarrow R_p = 10\Omega$$

$$I = I_{40\Omega}$$

$$\frac{60V}{R_{eq}} = \frac{V_o}{40\Omega}$$

$$V_o = 60V \left[\frac{40\Omega}{40\Omega + R_p + 30\Omega} \right]$$
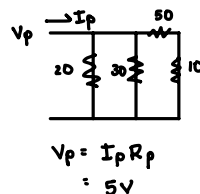
$$I_o = V_o / 40\Omega = \frac{20}{40} = 0.5 \text{ A} = I_p$$



$$V_p = V_{30}$$

$$I_p R_p = I_{30} R_{30}$$

$$I_{30} = \frac{I_p R_p}{R_{30}} = \frac{(0.5)(10)}{30}$$

$$= 0.1667 \text{ A} \approx 166.67 \text{ mA}$$

$$V_p = V_{50+30}$$

A1.02_9ed

Given the following set of equations:

$$25 i_1 - 5 i_2 - 20 i_3 = 50$$

$$-5 i_1 + 10 i_2 - 4 i_3 = 0$$

$$-5 i_1 - 4 i_2 + 9 i_3 = 0$$

Find the three currents.

$$i_1 = 29.6 \text{ A}$$

$$i_2 = 26 \text{ A}$$

$$i_3 = 28 \text{ A}$$

A1.01_9ed

Given the following set of equations:

$$1.7 v_1 - 0.5 v_2 = 10$$

$$-0.5 v_1 + 0.6 v_2 = 2$$

Find the two voltages.

$$v_1 = 9.091 \text{ V}$$

$$v_2 = 10.909 \text{ V}$$

$$I_{50+30} = I_{50}$$

$$\frac{V_p}{50\Omega + 10\Omega} = I_{50}$$

$$I_{50} = \frac{1}{12} \text{ A}$$

$$P = + \left(\frac{1}{12} \right)^2 (50) = 0.34722 \approx 347.22 \text{ mW}$$

A1.08_9ed

Given this set of equations:

$$\frac{v_0 - 10V}{10\Omega} + \frac{v_0}{40\Omega} + \frac{v_0 - (-20i_\Delta)}{20\Omega} = 0$$

$$v_0 \left(-\frac{1}{10\Omega} \right) + i_\Delta \left(-\frac{1}{3} \right) = -1.333$$

Find the voltage and current.

$$v_0 = 23.992 \text{ V}$$

$$i_\Delta = -3.1986 \text{ A}$$