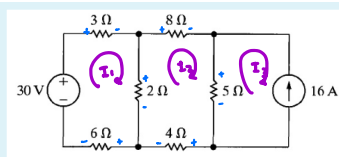


1.



AP4.10_9ed

Use the mesh-current method to find the power dissipated in the 2 Ω (Ohm) resistor in the circuit shown

P_{2Ω} = 72 W

$$I_1: 30V - 3I_1 - 2(I_1 - I_2) - 6I_1 = 0$$

$$11I_1 - 2I_2 = 30$$

$$I_2: 2(I_1 - I_2) - 8I_2 - 5(I_2 - I_3) - 4I_2 = 0$$

$$2I_1 - 19I_2 + 5I_3 = 0$$

$$I_3: I_3 = -16A$$


$$2I_1 - 19I_2 = -5(-16)$$

$$2I_1 - 19I_2 = 80$$

$$11I_1 - 2I_2 = 30$$

$$I_1 = 2A$$

$$I_2 = -4A$$

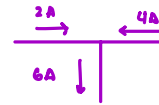


$$V_2 = I R_2 = (6)(2)$$

$$= 12V$$

$$P = iV = 72W$$

2.

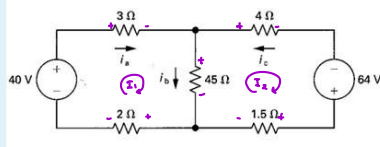

P4.30_6ed

Use the mesh-current method.

Find the currents i_a , i_b and i_c .

$$i_a = 9.8 A$$

$$i_b = -0.2 A$$

$$i_c = -10 A$$

$$I_1: 40 - 3I_1 - 45(I_1 - I_2) - 2I_1 = 0$$

$$50I_1 - 45I_2 = 40$$

$$I_2: 45(I_1 - I_2) - 4I_2 + 64 - 1.5I_2 = 0$$

$$45I_1 - 50.5I_2 + 64 = 0$$

$$-45I_1 + 50.5I_2 = 64$$

$$50I_1 - 45I_2 = 40$$

$$I_1 = 9.8 A$$


$$I_2 = 10 A$$

$$i_a = 9.8A$$

$$i_b = -0.2 A$$

$$i_c = -10A$$

3.

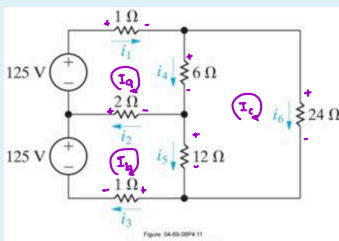

P4-11b_8ed

This circuit is a dc model of a residential power distribution circuit.

Use the mesh-current method to find the branch currents i_1 to i_6 .

$$i_1 = 23.76 A$$

$$i_2 = 5.33 A$$

$$i_3 = 18.43 A$$

$$i_4 = 15.1 A$$

$$i_5 = 9.77 A$$

$$i_6 = 8.66 A$$

$$125 - 5I_1 - 6(I_1 - I_2) + 2(I_1 - I_3) = 0$$

$$125 - 9I_1 - 2I_3 + 6I_2 = 0$$

$$9I_1 + 2I_3 - 6I_2 = 125$$

$$125 - 2(I_2 - I_1) - 12(I_2 - I_3) - I_2 = 0$$

$$125 + 2I_1 - 15I_2 + 12I_3 = 0$$

$$-2I_1 + 15I_2 - 12I_3 = 125$$

$$12(I_2 - I_3) + 6(I_1 - I_3) - 24I_3 = 0$$

$$6I_1 + 12I_2 - 42I_3 = 0$$


$$I_1 + 2I_2 - 7I_3 = 0$$

$$19I_1 - 2I_2 - 6I_3 = 125$$

$$-2I_1 + 15I_2 - 12I_3 = 125$$

$$I_1 + 2I_2 - 7I_3 = 0$$

4.

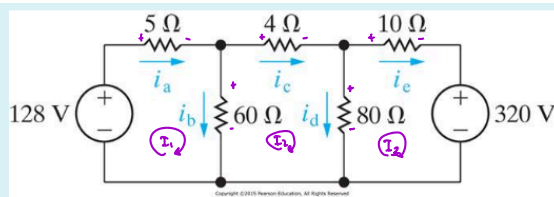

P4.33_10ed

Use the mesh-current method.

Find the power absorbed/delivered by the 60Ω (Ohm), and the 80Ω (Ohm) resistors.

$$P_{60\Omega} = 437.4 W$$

$$P_{80\Omega} = 500 W$$

$$128 - 5I_1 - 60(I_1 - I_2) = 0$$

$$65I_1 - 60I_2 = 128$$

$$60(I_1 - I_2) - 4I_2 - 80(I_2 - I_3) = 0$$

$$60I_1 - 144I_2 + 80I_3 = 0$$

$$80(I_2 - I_3) - 10I_3 - 320 = 0$$


$$80I_2 - 90I_3 = 320$$

$$8I_2 - 9I_3 = 32$$

$$I_1 = 6.8 A$$

$$I_2 = -9.5 A$$


$$I_3 = -12 A$$

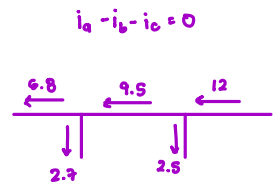

$$P_{60\Omega} = i^2 R = (2.7)^2 (60) = 437.4$$

$$P_{80\Omega} = (2.5)^2 (80) = 500$$

5.

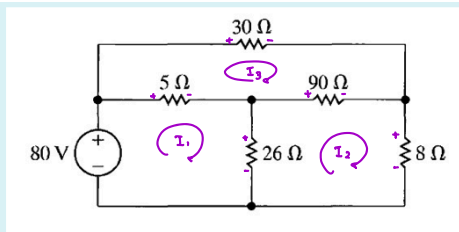

AP4.07_9ed

Use the mesh-current method.

a) Find the power absorbed/delivered by the 80 V source to the circuit shown.

$$P_{80V} = -400 \text{ W}$$

b) Find the power absorbed/delivered in the 8 Ω resistor.

$$P_{8\Omega} = 50 \text{ W}$$

$$80 - 5(I_1 - I_3) - 26(I_1 - I_2) = 0$$

$$31I_1 - 26I_2 - 5I_3 = 80$$

$$26(I_1 - I_2) - 90(I_2 - I_3) - 8I_2 = 0$$

$$26I_1 - 124I_2 + 90I_3 = 0$$

$$-30I_3 + 90(I_2 - I_3) + 5(I_1 - I_3) = 0$$

$$5I_1 + 90I_2 - 125I_3 = 0$$

$$I_1 = 5 \text{ A}$$


$$I_2 = 2.5 \text{ A}$$

$$I_3 = 2 \text{ A}$$

$$P_{80V} = I_1 V = (5)(80) = 400 \text{ W (-)}$$

$$P_{8\Omega} = I_2^2 (8\Omega) = (2.5)^2 (8) = 50 \text{ W (+)}$$

6.

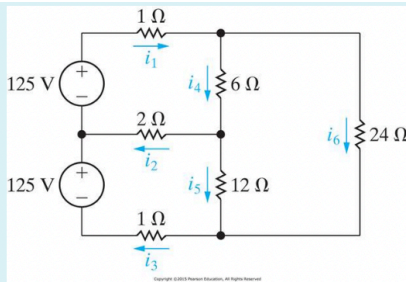

P4.34_10ed

Use the mesh-current method.


Find the power absorbed/delivered by the 24Ω (Ohm) resistor.

$$P_{24\Omega} = 1799.89 \text{ W}$$

SOLUTION QUESTION #3

$$P = i_6^2 R_6 = (8.66)^2 (24) = 1799.89 \text{ W (+)}$$

7.

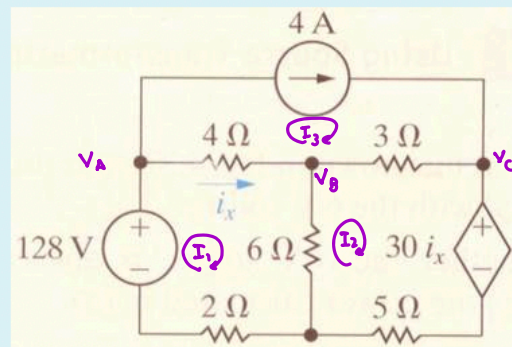

AP4.14_9ed

Find the power absorbed/delivered by the 4 A current source in the circuit shown

$$P_{4A} = -40 \text{ W}$$

"+" = absorbed "-" = delivered

$$I_1: 128 - 4(I_1 - I_3) - 6(I_1 - I_2) - 2I_1 = 0$$

$$-12I_1 + 6I_2 + 4I_3 + 128 = 0$$

$$6I_1 - 3I_2 - 2I_3 = 64$$

$$6I_1 - 3I_3 = 72$$

$$I_2: 6(I_1 - I_2) - 3(I_2 - I_3) - 30i_x - 5I_2 = 0$$

$$6I_1 - 14I_2 + 3I_3 - 30i_x = 0$$

$$6I_1 - 14I_2 + 12 - 30(I_1 - 4) = 0$$

$$-24I_1 - 14I_2 = -132$$

$$12I_1 + 7I_2 = 66$$

$$I_3 = 4 \text{ A}$$

$$i_x = i_1 - i_3$$

$$= I_1 - 4$$

$$6I_1 - 3I_3 = 72 \quad I_1 = 9 \text{ A}$$

$$12I_1 + 7I_2 = 66 \quad I_2 = -6 \text{ A}$$



$$i_x = 5$$

$$V_B = i_{ca} R_{ca} = (15)(6) = 90 \text{ V}$$

$$V_C - V_B = (10)(3)$$

$$V_C = 30 + 90 = 120 \text{ V}$$


$$V_A - V_B = (5)(4) = 20$$

$$V_A = 20 + 90 = 110 \text{ V}$$

$$V_{4A} = V_C - V_A = 10 \text{ V}$$

$$P_{4A} = iV = (4)(10) = 40 \text{ W (-)}$$

8.

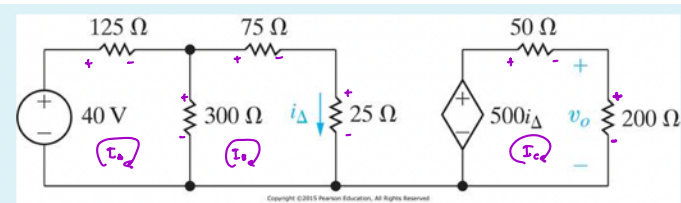

P4.41_10ed

Find the current through the 200Ω (Ohm) resistor.

$$i_{200\Omega} = 0.3 \text{ A}$$

$$40 - 125I_A - 300(I_A - I_B) = 0$$

$$425I_A - 300I_B = 40$$

$$300(I_A - I_B) - 75I_B - 25I_B = 0$$

$$300I_A - 400I_B = 0 \quad I_A = 0.2 \text{ A}$$

$$425I_A - 300I_B = 40 \quad I_B = 0.150 \text{ A}$$

$$500i_\Delta - 50I_C - 200I_C$$


$$500I_B - 250I_C = 0$$

$$I_C = \frac{(0.150)(500)}{250} = 0.3 \text{ A}$$

$$i_\Delta = I_B$$

$$i_{200} = I_C = 0.3 \text{ A}$$

9.

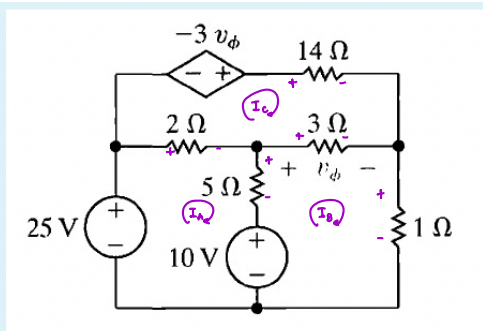

AP4.08_9ed

Use the mesh-current method to find how much power is being absorbed/delivered by the dependent voltage source

$P_{\text{dep}} =$ ☒ W

$$25 - 2(I_A - I_C) - 5(I_A - I_B) - 10 = 0$$

$$-7I_A + 5I_B + 2I_C + 15 = 0$$

$$7A - 5I_B - 2I_C = 15$$

$$\begin{cases} 7A - 5I_B - 2I_C = 15 \\ -5I_A + 9I_B - 3I_C = 10 \\ 2I_A - 6I_B - 10I_C = 0 \end{cases} \begin{cases} I_A = 4A \\ I_B = 3A \\ I_C = -1A \end{cases}$$

$$10 + 5(I_B - I_A) - 3(I_B - I_C) - I_B = 0$$

$$5I_A - 9I_B + 3I_C + 10 = 0$$

$$-5I_A + 9I_B - 3I_C = 10$$

$$V = -3V_\phi = -3[3(3 - (-1))] = -36$$

$$P_{\text{dep}} = iV = (-1)(-36) = 36 \text{ W}$$

$$-3V_\phi - 14I_C + 3(I_B - I_C) + 2(I_A - I_C) = 0$$


$$V_\phi = 3(I_B - I_C)$$

$$-3V_\phi + 2I_A + 3I_B - 19I_C = 0$$

$$-3[3(I_B - I_C)] + 2I_A + 3I_B - 19I_C = 0$$

$$2I_A - 6I_B - 10I_C = 0$$

10.

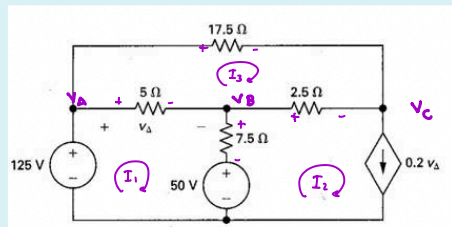

P4.34_6ed

a) Find the current through the dependent current source $0.2 v_A$.

$0.2 v_A =$ ☒ A

b) Find the power absorbed/delivered by the dependent current source.

$P_{0.2v_A} =$ ☒ W

$$125 - 5(I_1 - I_3) - 7.5(I_1 - I_2) - 50 = 0$$

$$-12.5I_1 + 7.5I_2 + 5I_3 + 75 = 0$$

$$12.5I_1 - 7.5I_2 - 5I_3 = 75$$

$$12.5I_1 - 7.5(I_1 - I_3) - 5I_3 = 75$$

$$5I_1 + 2.5I_3 = 75$$

$$I_2 = 0.2v_A \quad v_A = 5(I_1 - I_3)$$

$$I_2 = I_1 - I_3 = 13.2 - 3.6 = 9.6 \text{ A}$$

$$\begin{cases} 5I_1 + 2.5I_3 = 75 \\ 7.5I_1 - 27.5I_3 = 0 \end{cases} \begin{cases} I_1 = 13.2 \text{ A} \\ I_3 = 3.6 \text{ A} \end{cases}$$

$$-17.5I_3 + 2.5(I_2 - I_3) + 5(I_1 - I_3) = 0$$

$$5I_1 + 2.5I_2 - 25I_3 = 0$$

$$5I_1 + 2.5(I_1 - I_3) - 25I_3 = 0$$

$$7.5I_1 - 27.5I_3 = 0$$

$$I_{2.5} = 13.2 - 9.6 = 3.6 \text{ A}$$

$$V_A - V_B = V_\Delta = 5I_2 = 5(9.6)$$

$$V_B = 77 \text{ V} \quad V_A = 125$$

$$i_{2.5} = 9.6 - 3.6 = 6 \text{ A}$$

$$77 - V_C = (6)(2.5)$$

$$V_C = 62 \text{ V}$$

$$V_B - 50 = 7.5(3.6)$$

$$V_B = 77 \text{ V}$$

$$P_{0.2v_A} = (9.6)(62) = 595.2 \text{ W}$$